

CLASE PRÁCTICA 11/06/20
Comisión C

Tema: Circuitos Lógicos Combinacionales

Actividad:

Resolución de ejercicios de la guía 2, utilizando las componentes vistas en la resolución de problemas que les mostré la clase anterior como por ejemplo: tablas de verdad, mapas de karnaugh, compuertas lógicas, conectores entre otras.

Consultas: todas las consultas que les surjan sobre la resolución de los ejercicios en la clase de hoy las pueden hacer por el foro habilitado para esta clase que encontrará bajo el link de este archivo.


Resolver ejercicio 10:

Construir un circuito que convierta de binario natural (3 bits) a código Johnson.

Consideraciones: utilizar tabla de verdad para obtener la función. Simplificar mediante mapa de karnaugh. Construir el circuito de la función mínima obtenida.

Resolver ejercicio 11:

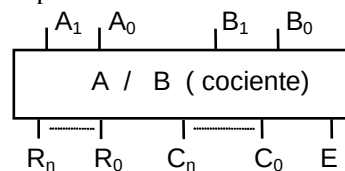Obtener el circuito más simple que solucione el problema de la siguiente figura considerando que A, B, C y R son enteros. Determinar la cantidad de bits necesarios para C y R teniendo en cuenta que A y B tienen dos bits cada uno. Indicar con un 1 en E la división por cero.



Consideraciones: utilizar tabla de verdad para obtener la función. Simplificar mediante mapa de karnaugh. Construir el circuito de la función mínima obtenida.

Extender para: $A_2A_1A_0 / B_1B_0$

ahora como en total tenemos 5 entradas no se puede resolver usando una tabla de verdad tal como lo hacen en el ejercicio original. Analizar otra posible solución.